



2BA4

Implement CS logic for RAM₁...RAM₄

	A11	A10	A9	A8	A7	...	A2	A1	A0	
RAM ₁	0	0	0	0	0	...	0	0	0	\$000
	0	0	1	1	1	...	1	1	1	\$3FF
RAM ₂	0	1	0	0	0	...	0	0	0	\$400
	0	1	1	1	1	...	1	1	1	\$7FF
RAM ₃	1	0	0	0	0	...	0	0	0	\$800
	1	0	1	1	1	...	1	1	1	\$BFF
RAM ₄	1	1	0	0	0	...	0	0	0	\$C00
	1	1	1	1	1	...	1	1	1	\$FFF

Used for decoding Address bits fed into RAM chips

2BA4

Device Base Address

- Start device address ranges at addresses that are multiples of corresponding devices sizes.
- Base(d) = n * size(d)**
 - Where n is 0, 1, 2, 3...
- Guarantees fixed pattern of high address bits.
- Simple decoding

2BA4

Example:

- A 1MB device should start at an address of the form \$XXX00000.
- 2k = \$800
 - Valid base addresses for 2k devices:
 - XX000 and XX800
- 8k = \$2000
 - Valid base addresses for 8k devices:
 - X000, X2000, X4000, X6000, X8000, A000, C000, E000

2BA4

Exploiting Common Bit Pattern

Many devices with common high order address pattern.
8 x 1k Ram devices with 16 bit addressing.

	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	...	A0	
RAM ₁	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$0000-\$03FF
RAM ₂	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$0400-\$07FF
RAM ₃	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$0800-\$0BFF
RAM ₄	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$0C00-\$0FFF
RAM ₅	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$1000-\$13FF
RAM ₆	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$1400-\$17FF
RAM ₇	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$1800-\$1BFF
RAM ₈	0	0	0	0	0	0	0	...	0	\$1C00-\$1FFF

All Zero

